

Circuitos de Corriente Continua

Laboratorio de Física II.

Prof. Gilberto Paredes

Parte I. Comprobación Experimental de la relación de Ohm

Tensión (V)										
Corriente (A)										

Parte II. Comprobación Experimental de la relación de Ohm

Tensión (V)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Corriente (A)											

Circuito puente equilibrado

R_4	V_{AD}	V_{R_1}	V_{R_2}	V_{R_3}	V_{R_4}